



**ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
&
COMPUTER ENGINEERING**

EEE 248 | CNG 232
Logic Design

21 | SPRING | 22

HW II
Number of Questions: 4

Due: May 09, 2022
Good Luck

Dr. Gürtaç Yemişcioğlu

Student Number: **2453025**

Full Name: **Mert Can Bilgin**

Question	Achieved	Points
1		16
2		20
3		20
4		28
5		16
TOTAL		100

Question 1

Truth Table

I_1	I_2	I_3	I_4	D_1	D_2	D_3	D_4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0

I represents inputs,
 D represents outputs.

K-Map for D_1

$I_2 \backslash I_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$D_1 = I_1$$

K-Map for D_2

$I_3 \backslash I_2 \backslash I_1$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

$$D_2 = I_1' I_2 + I_1 I_2' = I_1 \oplus I_2$$

K-Map for D_3

$I_1 I_2 \backslash I_3 I_4$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	0	0


$$P_3 = I_1' I_2' I_3 + I_1' I_2 I_3' + I_1 I_2 I_3 + I_1 I_2' I_3'$$

$$\Rightarrow D_3 = I_1 \oplus I_2 \oplus I_3$$

K-Map for D_4

$I_1 I_2 \backslash I_3 I_4$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	1	0

$$D_4 = I_1 \oplus I_2 \oplus I_3 \oplus I_4$$

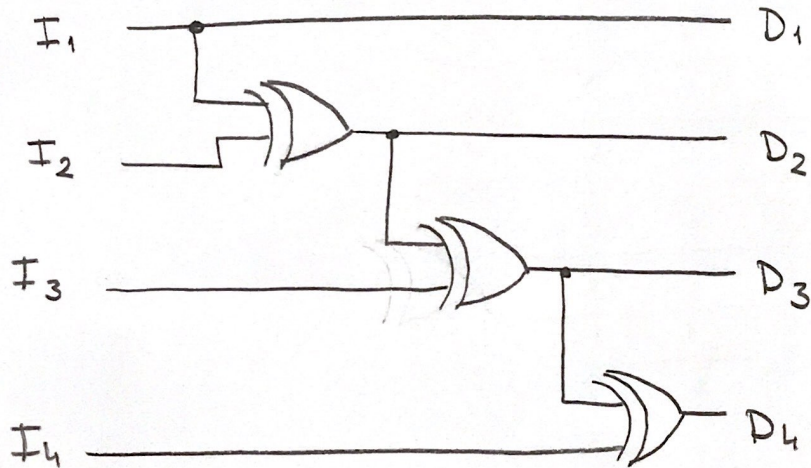

Question 2

a) $T_A = x'(A+B) + xB'$

$\Rightarrow x'A + x'B + xB'$

$\Rightarrow x'A + (x \oplus B)$

$\Rightarrow A^+ = [x'A + (x \oplus B)] \oplus A$

$T_B = (A \cdot x)'$


$\Rightarrow B^+ = (A \cdot x)' \oplus B$

and $y = A \cdot x$

b)

Present		input	next		output
A	B	x	A ⁺	B ⁺	y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

c)

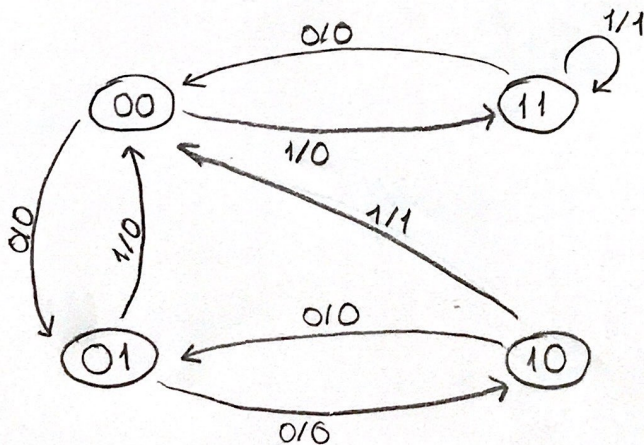

d) It is Mealy because output depends on both present states and input.

Question 3

a) $D_A = A \oplus X$, $D_B = (B \cdot X') \oplus (B \cdot X \cdot A') \oplus (A \cdot X \cdot B')$


We know that $Q^+ = D$, so $A^+ = A \oplus X$

and $B^+ = (B \cdot X') \oplus (B \cdot X \cdot A') \oplus (A \cdot X \cdot B')$


b)

Present		Input	next	
A	B	X	A ⁺	B ⁺
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

c)

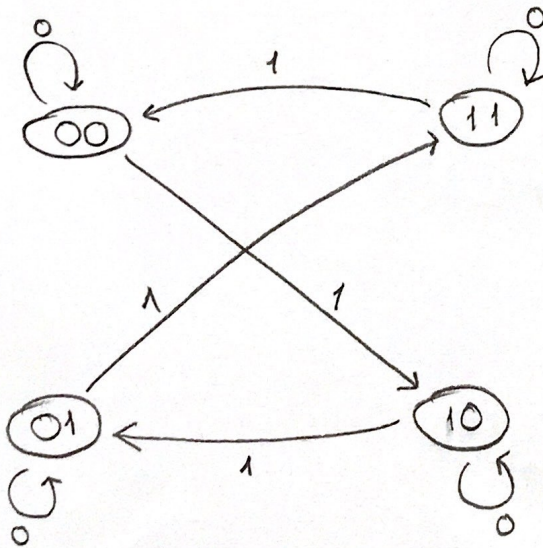

QUESTION 4)
a)

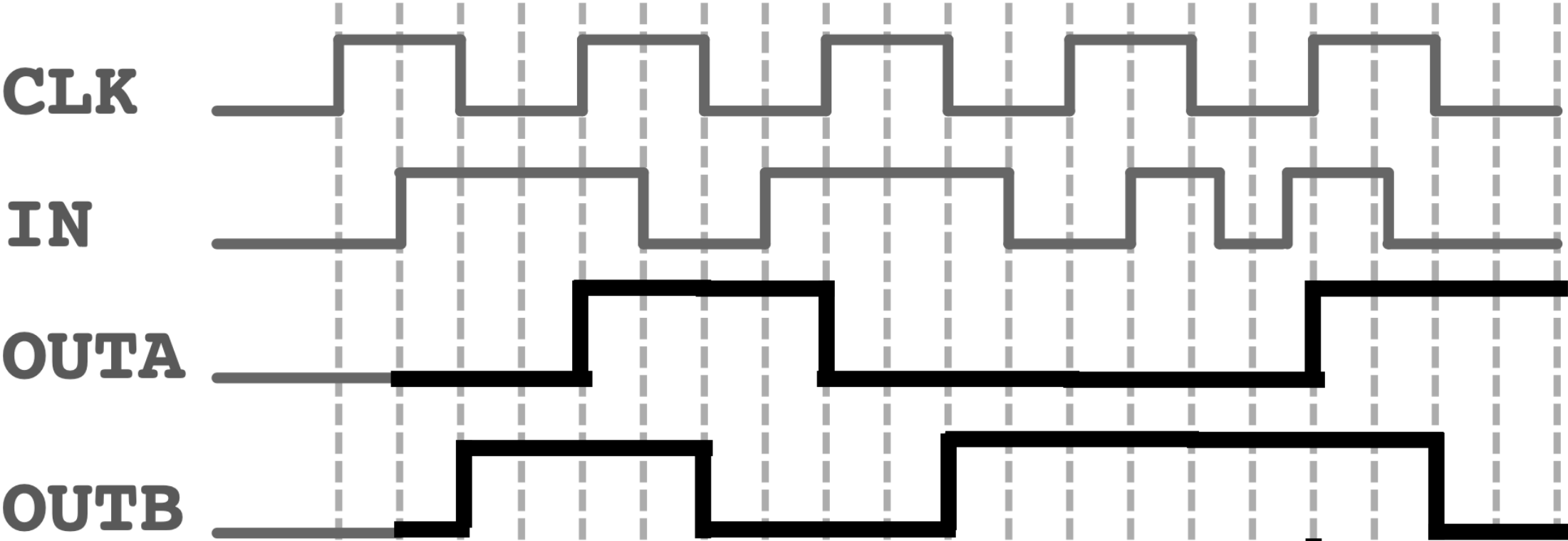

Question 4

b)

i)

inputs		intermediate	output
G	Q	$T = G \oplus Q$	Q_0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

$$\begin{aligned}
 Q_0 &= GQ' + GQ \\
 &\Rightarrow G(Q' + Q) = G \\
 \text{, so } \boxed{Q_0 = G}
 \end{aligned}$$

ii)

G	Q	Q_0
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

QUESTION 5)

